

运 算 器 实 验 报 告 书

学 院： 人工智能与自动化学院

班 级： 人工智能 2004 班

姓 名： 陈乃睿

学 号： U202012593

实验时间： 2022 年 5 月 27 日

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 一、 实验名称 | 3 |
| 二、 实验目的 | 3 |
| 1. 加法器实验: | 3 |
| 2. 阵列乘法器实验: | 3 |
| 3. 一位乘法器实验: | 3 |
| 4. ALU 实验: | 3 |
| 三、 实验内容 | 4 |
| 1. 加法器实验: | 4 |
| 2. 阵列乘法器实验: | 4 |
| 3. 一位乘法器实验: | 4 |
| 4. ALU 实验: | 4 |
| 四、 实验电路与设计思路 | 4 |
| 1. 加法器实验 | 4 |
| (1) 八位可控加减法器 | 4 |
| (2) 四位先行进位 74182: | 5 |
| (3) 四位快速加法器: | 5 |
| (4) 16 位快速加法器: | 6 |
| (5) 32 位快速加法器: | 6 |
| 2. 阵列乘法器实验 | 6 |
| (1) 5 位阵列乘法器: | 6 |
| (2) 6 位补码阵列乘法器: | 7 |
| (3) 5 位无符号乘法流水线: | 8 |
| 3. 一位乘法器实验 | 9 |
| (1) 原码一位乘法器: | 9 |
| (2) 补码一位乘法器: | 10 |
| 4. ALU 实验 | 10 |
| 五、 实验结果 | 11 |
| 1. 加法器实验 | 11 |
| (1) 八位可控加减器: | 11 |
| (2) 4 位先行进位 74182: | 12 |
| (3) 4 位快速加法器: | 12 |
| (4) 16 位快速加法器: | 12 |
| (5) 32 位快速加法器: | 13 |
| 2. 阵列乘法器实验 | 13 |
| (1) 5 位阵列乘法器: | 13 |
| (2) 6 位补码阵列乘法器: | 14 |
| (3) 5 位无符号乘法流水线: | 15 |
| 3. 一位乘法器实验 | 16 |
| (1) 原码一位乘法器: | 16 |
| (2) 补码一位乘法器: | 16 |
| 4. ALU 实验 | 17 |
| 六、 实验总结 | 18 |

一、实验名称

运算器实验

1. 加法器实验
2. 阵列乘法器实验
3. 一位乘法器实验
4. ALU 实验

二、实验目的

1. 加法器实验:

(1) 掌握 1 位全加器的实现逻辑, 掌握多位可控加减法电路的实现逻辑, 熟悉 Logisim 平台基本功能, 能在 Logisim 中实现多位可控加减法电路。

(2) 掌握快速加法器中先行进位的原理, 能利用相关只是设计 4 位先行进位电路, 并利用设计的 4 位先行进位电路构造 4 位快速加法器, 能分析对应电路的时间延迟。

(3) 理解成组进位产生函数、成组进位传递函数的概念, 熟悉 Logisim 平台子电路的概念, 能利用前述实验封装好的 4 位先行进位电路以及 4 位快速加法器子电路构建 16 位、32 位、64 位快速加法器, 并能利用相关知识分析对应电路的时间延迟, 理解电路并行的概念。

2. 阵列乘法器实验:

掌握阵列乘法器的实现原理, 能够分析阵列乘法器的性能, 能在 Logisim 中绘制阵列乘法器电路。

3. 一位乘法器实验:

(1) 掌握原码 1 位乘法运算的基本原理, 熟练掌握 Logisim 中寄存器组件的使用, 能在 Logisim 平台中设计实现一个 8 位 \times 8 位的无符号数乘法器。

(2) 掌握补码 1 位乘法运算的基本原理, 熟练掌握 Logisim 寄存器组件的使用, 能在 Logisim 平台中设计实现一个 8 位 \times 8 位的定点数补码 1 位乘法器。

4. ALU 实验:

理解算术逻辑运算单元 (ALU) 的基本构成, 掌握 Logisim 中各种运算组件的使用方法, 熟悉多路选择器的使用, 能利用前述实验完成的 32 位加法器和 Logisim 中的运算组件构造指定规格的 ALU 单元。

三、实验内容

1. 加法器实验：

- (1) 在 Logisim 模拟器中打开 alu.circ 文件，在对应的子电路中利用已经封装好的全加器设计 8 位串行可控加减法电路。
- (2) 在 Logisim 中打开 alu.circ 文件，在对应子电路中实现可级联的 4 位先行进位电路，再利用 4 位先行进位电路构造 4 位快速加法器。
- (3) 在 Logisim 中打开 alu.circ 文件，在对应的子电路中利用 4 位先行进位电路和 4 位快速加法器构造 16 位组间先行进位、组内先行进位快速加法器，并验证其功能是否正常。
- (4) 用两个 16 位加法器直接串联，成为 32 位快速加法器。

2. 阵列乘法器实验：

在 Logisim 中打开 alu.circ 文件，在 5 位阵列乘法器中实现斜向进位的阵列乘法器。

3. 一位乘法器实验：

- (1) 在给出的文件中增加控制电路和数据通路使得该电路能自动完成 8 位无符号的 1 位乘法运算，首先设置引脚初始值，然后驱动时钟自动仿真，电路可自动完成运算，运算结束结果传输到输出引脚，运算结束时电路应该自动停止。
- (2) 在给出的文件中增加控制电路和数据通路，使得该电路能自动完成 8 位补码 1 位乘法运算。首先设置引脚初始值，然后驱动时钟仿真，电路自动完成运算，运算结束则结果传输到输出引脚，运算结束时电路应该自动停止。


4. ALU 实验：

利用前面实验封装好的 32 位加法器以及 Logisim 平台中现有运算组件构建一个 32 位算术逻辑运算单元（禁用 Logisim 系统自带的加法器，减法器），可支持算术加、减、乘、除、逻辑与、或、非、异或、逻辑左移、逻辑右移，支持常用程序状态标志（有符号溢出 OF、无符号溢出 UOF、结果相等 Equal）

四、实验电路与设计思路


1. 加法器实验

- (1) 八位可控加减法器

 


sub 标志着该运算器是运算加还是减。若 $sub=0$ ，则为加法，将 $x(i)$ 与 $y(i)$ 分别相加，输出加完后的数据，并将进位位传入 $x(i+1)$ 和 $y(i+1)$ 的加法中；若 $sub=1$ ，则为减法，此时 Y 应变为相反数，所有位数应当取反，并在最后加上 1，该“1”由 sub 数据直接传入 $x(0)$ 与 $y(0)$ 加法器的进位位中即可。

(2) 四位先行进位 74182:

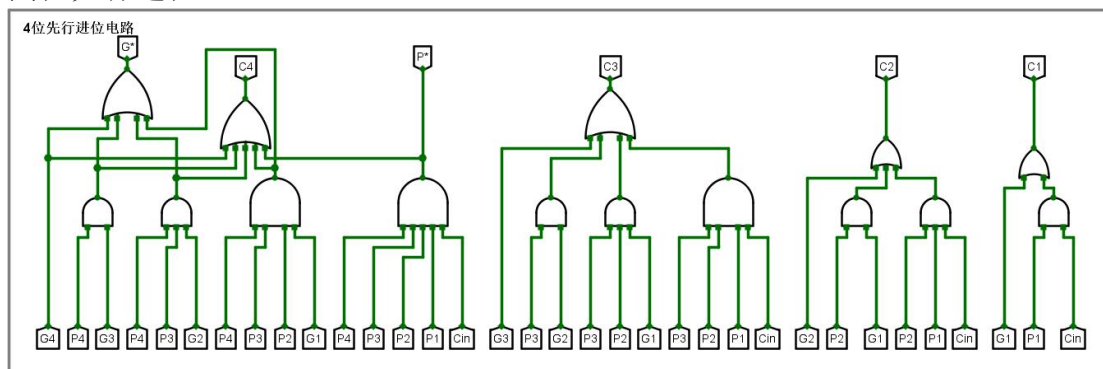

按照书上推导的公式，用 P 、 Q 来计算每个位数的进位，以方便后续四位数据加法的直接计算。


(3) 四位快速加法器:

 

使用公式 $S_i = C_i \oplus P_i$ 计算出加法运算后的每一位，并传出 P^* 与 Q^* 以方便


后续 16 位加法运算的进位计算。

(4) 16 位快速加法器：

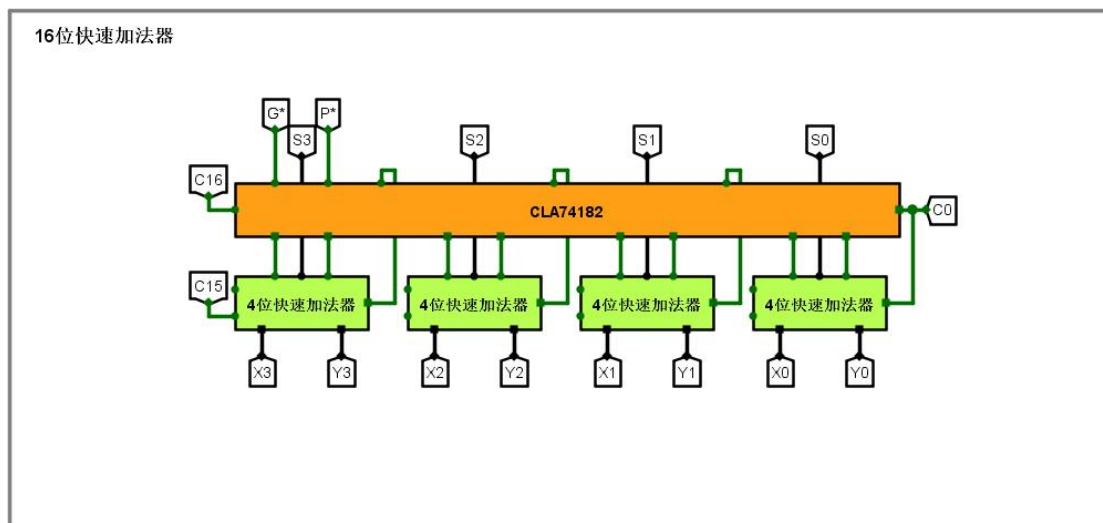

仿照 4 位快速加法器，不同的是加法运算后的每一个单位（每 4 位数为一个单位）由 4 位快速加法器得出，且进位位由 P^* 与 Q^* 计算得出。

(5) 32 位快速加法器：

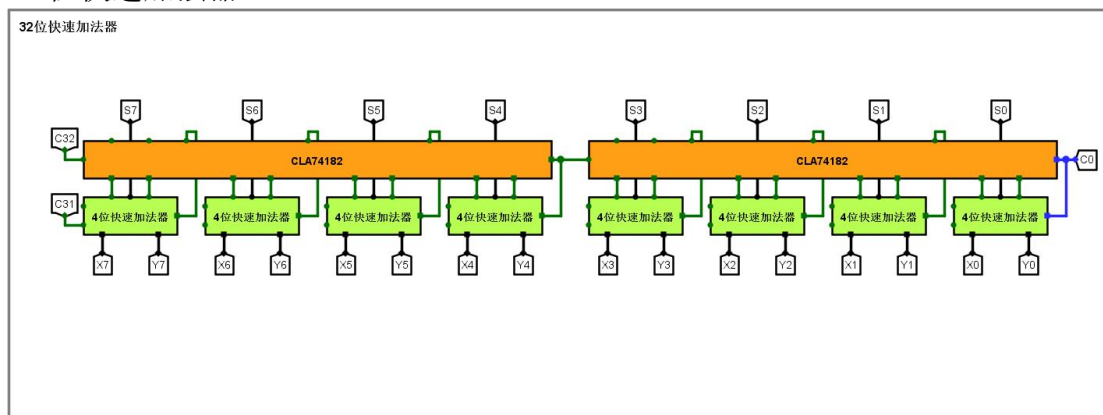


用两个 16 位快速加法器相连，其中要将低位的 16 位加法器的溢出（进位）信息传递到高位 16 位加法器中，应传入到快速进位器的初始进位位以及第一个 4 位快速进位器的进位位。最后引出引脚 C31 与 C32，用于后续实验电路中溢出的判断。

2. 阵列乘法器实验


(1) 5 位阵列乘法器：

5位无符号阵列乘法器

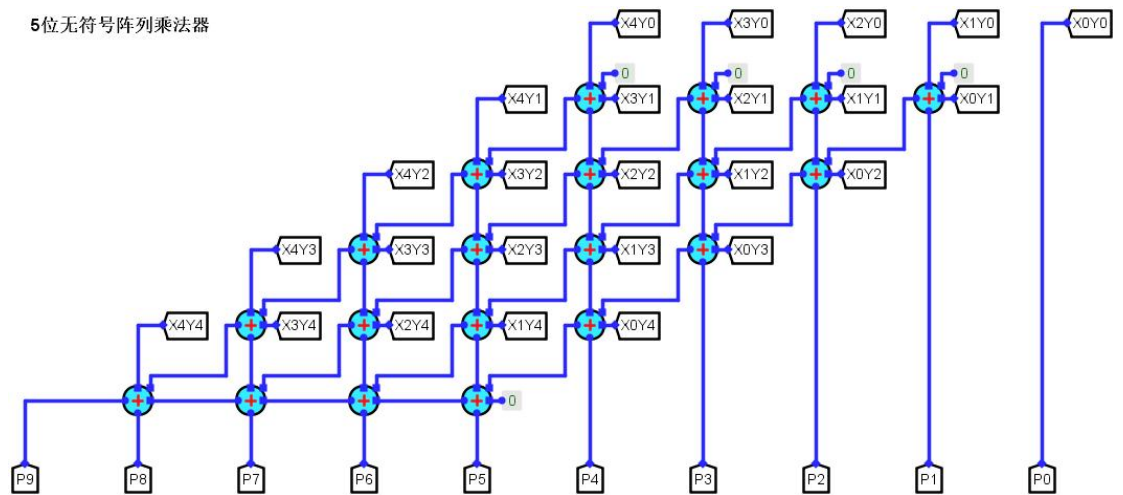

该乘法器的原理和列竖式计算乘法的原理一模一样，将各行错开相加，将进位位传入更高位的列进行计算，最后得出结果。


(2) 6 位补码阵列乘法器：

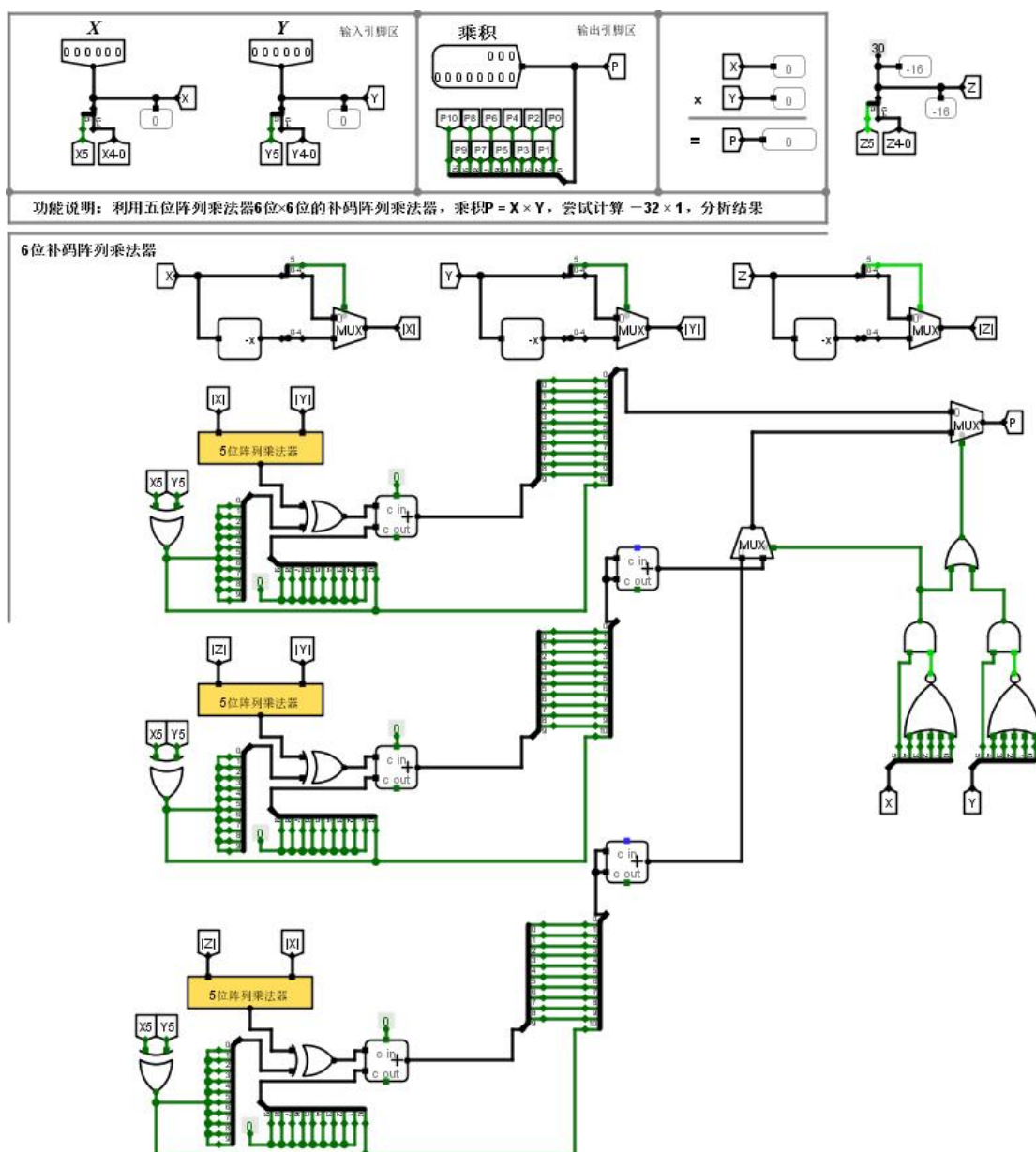


将两乘数 X 、 Y 分为符号位与数据位，符号位 (X_5 、 Y_5) 用于确认结果的符号，数据位用于计算结果的数值。若结果符号为正，则 X_5X_6 的符号相同，异或值为 0，直接传入 10 位结果与 1 位符号即可；若结果符号为负，则 X_5X_6 符号不同，异或值为 1，数据位应当取反后+1，即：乘法器出来的数据位每一位与 1 异或后总体数值+1 得到最终的数据位，1 传入到符号位。

其中，当 X 、 Y 其中有一个补码为“100000” (-32) 时，结果会发生错误。此时，可将 -32 拆成 $-16-16$ 来进行计算，结果乘 2 后传出即可。

(3) 5 位无符号乘法流水线：

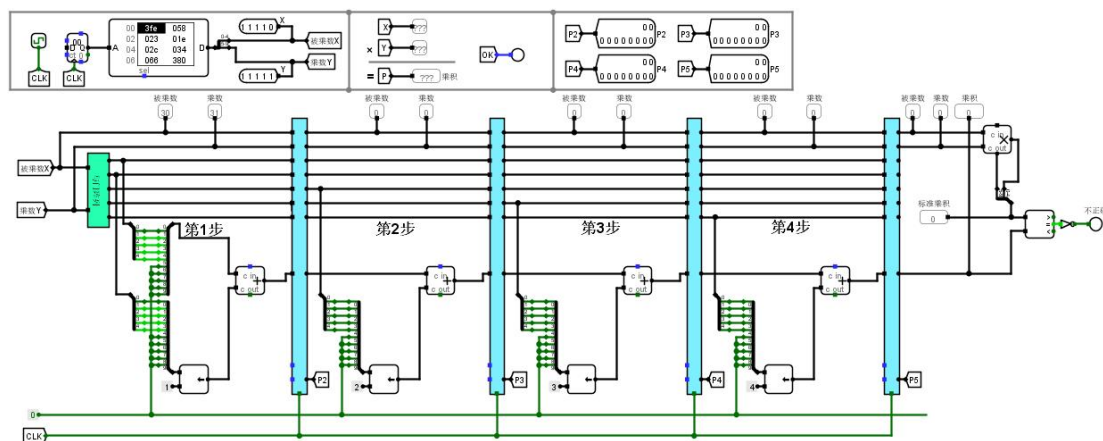

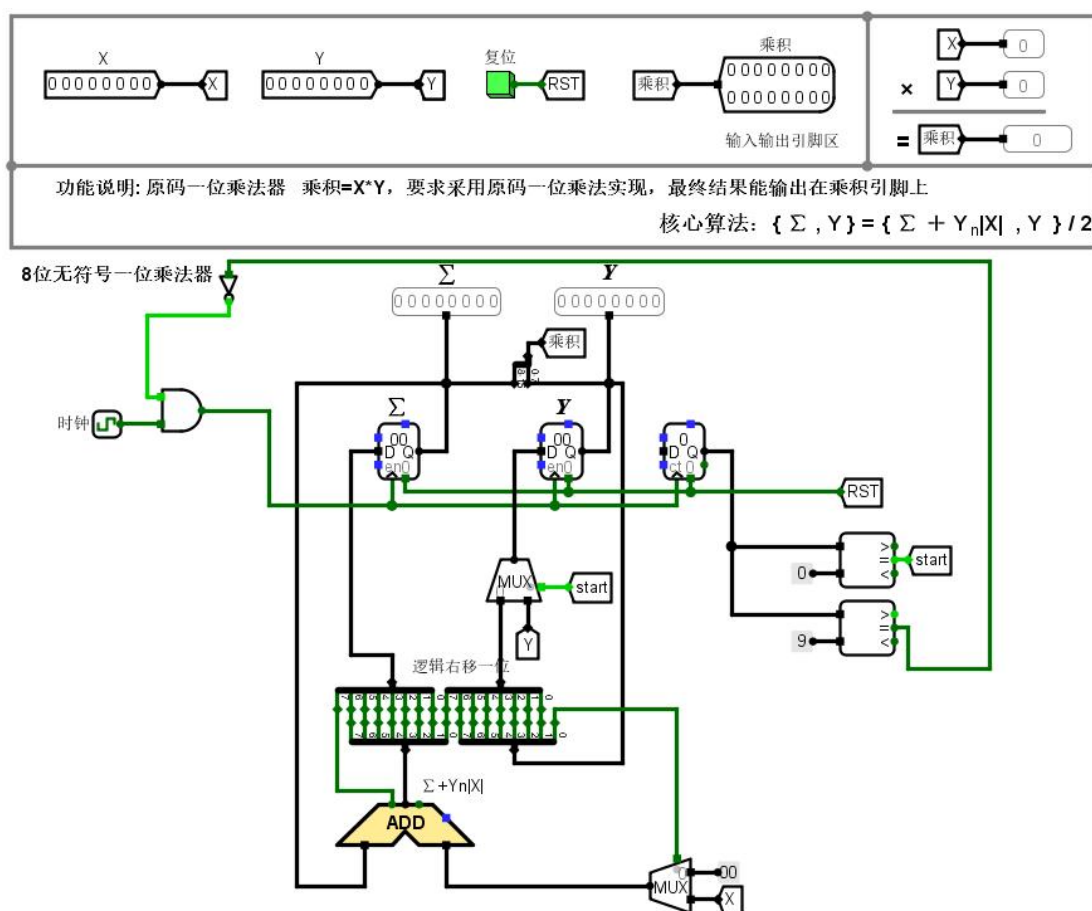- 该电路分为上下两部分，上半部分传输正确的乘法计算式，下半部分用5位无符号乘法器的方法自己连接乘法电路，最终在最右边进行判断。
3. 一位乘法器实验
- (1) 原码一位乘法器：




后续所有实验中凡是涉及存储器件，如寄存器、计数器、RAM等，必须增加统一的复位信号RST，方便系统复位


原码一位乘法器的运行原理和5位数阵列乘法器相似，不同的是该乘法器是一行一行按顺序加上结果。初始累加和为0，每次循环进行一次判断：

该次计算时 Y 的最后一位为 0 还是 1？若为 0，则累加和加上 0；若为 1，则累加和加上 X 。此后，累加和与 Y 均右移一位，累加和右移是等价于列竖式时每一行左移； Y 右移是为了方便取出 Y 的下一位（变为最后一位）。其中，累加和右移后，最高位应补齐加法器的溢出位。第一次时钟周期时，应将 Y 的初始值送入循环；当再进行八次时钟周期后，即 9 次时钟周期后，加法已经完成，此时应将时钟信号屏蔽，防止乘法器继续变化。

(2) 补码一位乘法器：

 


8位补码 Booth 一位乘法器

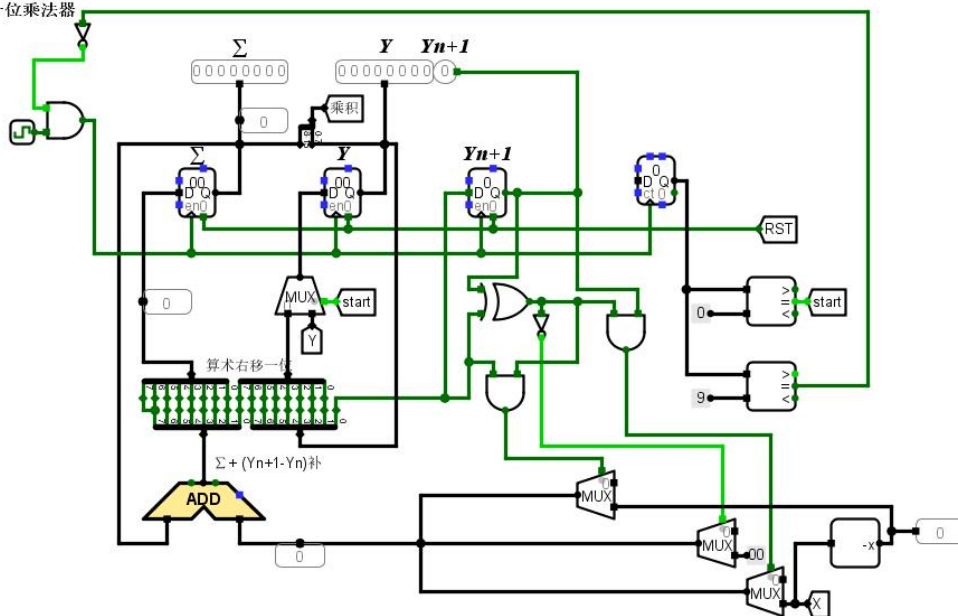


补码一位乘法器的思想和原码一位乘法器的思想大同小异，主要不同是补位以及加数的不同。当 Y_{n+1} 与 Y_n 相同时，加数为 0；当不同时，若 Y_{n+1} 为 1，则加数应为 X 的补码；若 Y_n 为 1，则加数应为 $-X$ 的补码。当累积和右移时，最高位补充的不再是加法器的溢出位，而是补平移前的符号位。其余线路与原码一位乘法器相同。

4. ALU 实验

算术逻辑运算单元 ALU：

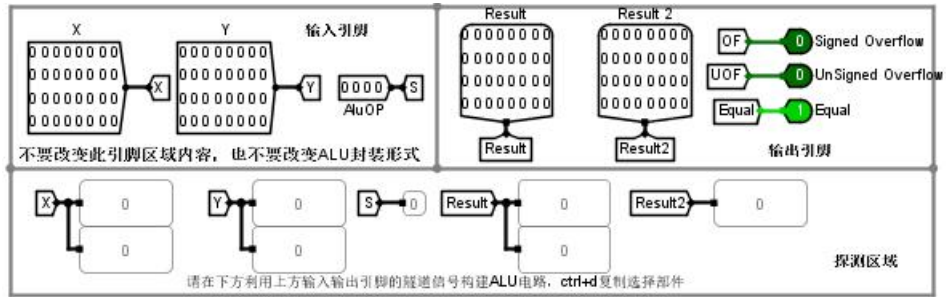

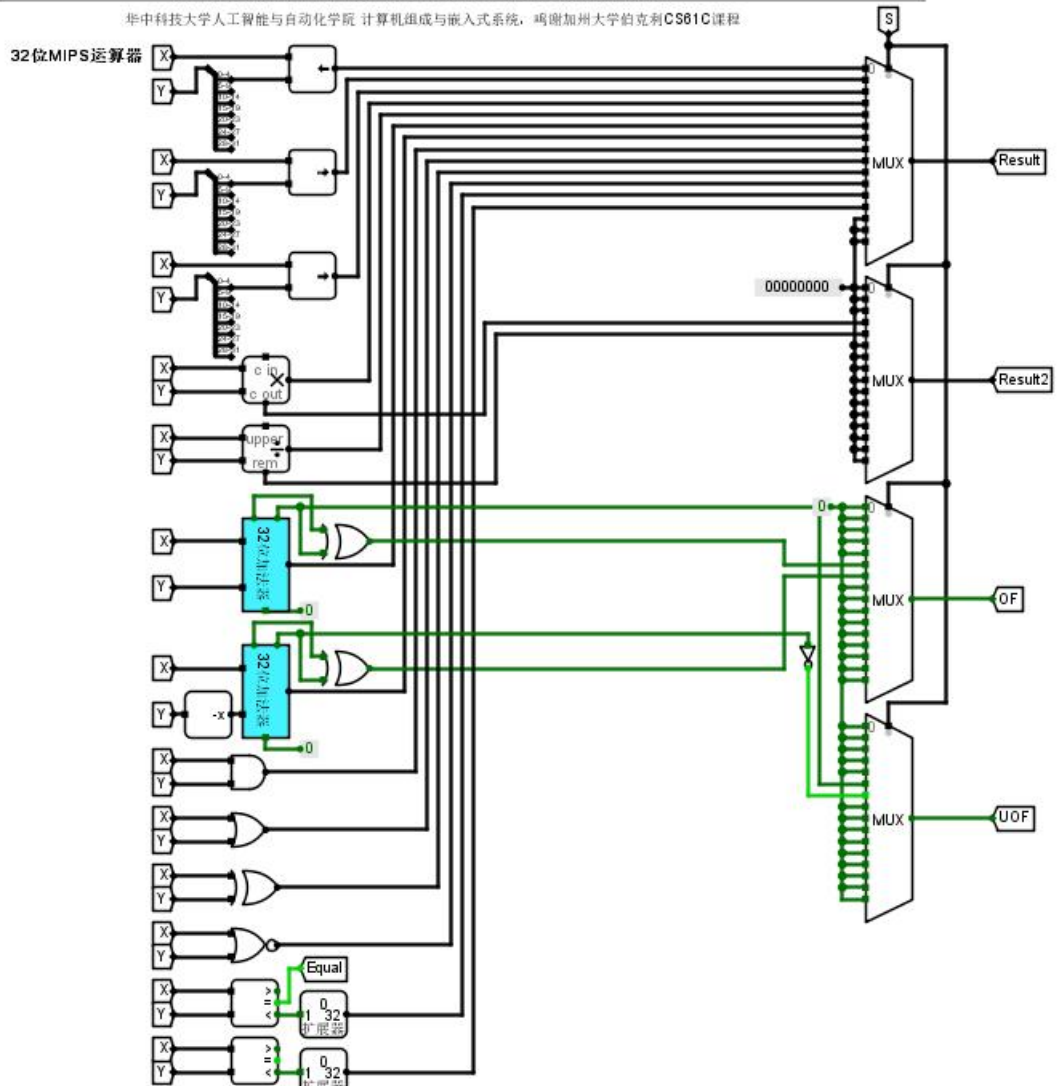华中科技大学人工智能与自动化学院 计算机组成与嵌入式系统, 感谢加州大学伯克利CS81C课程




该实验要求连成一个能实现多个功能的运算器, 只需分别完成各个功能的电路后, 用译码器选择正确的通道输出即可。



五、实验结果

1. 加法器实验



(1) 八位可控加减器:

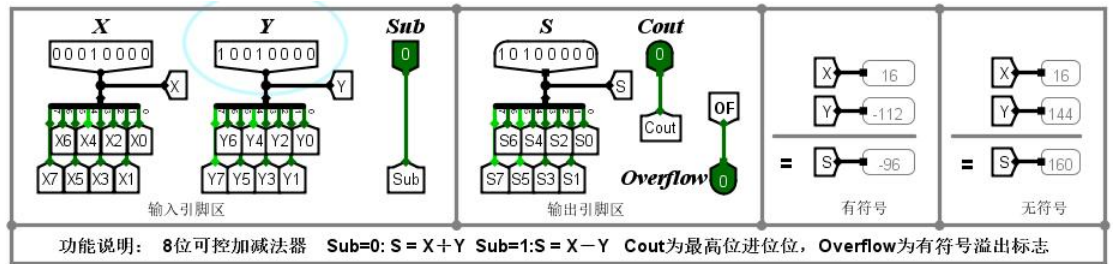



(2) 4 位先行进位 74182:

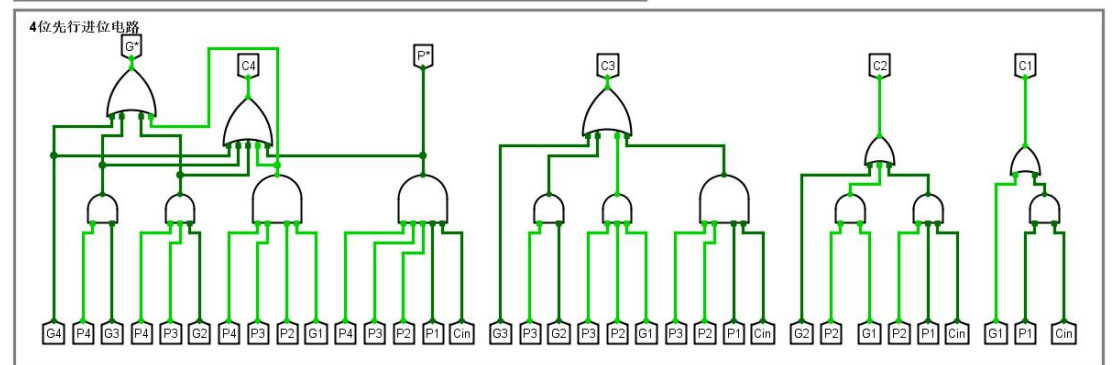 


(3) 4 位快速加法器:

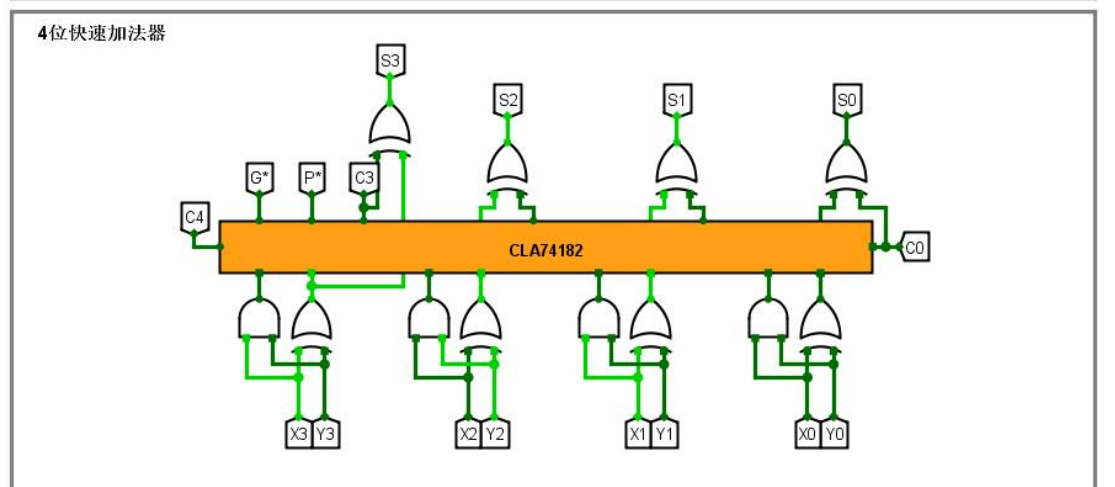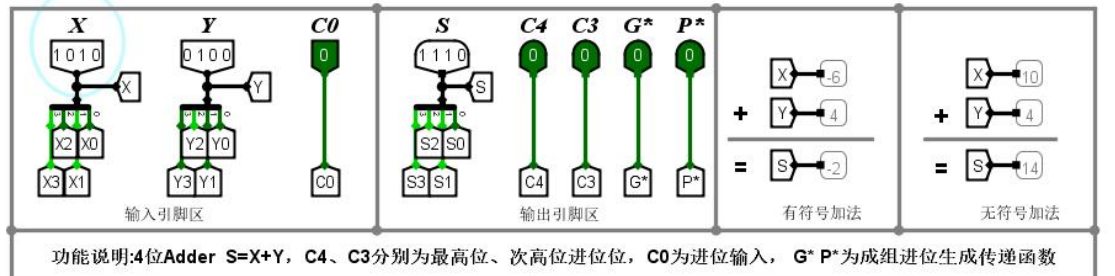

(4) 16 位快速加法器:

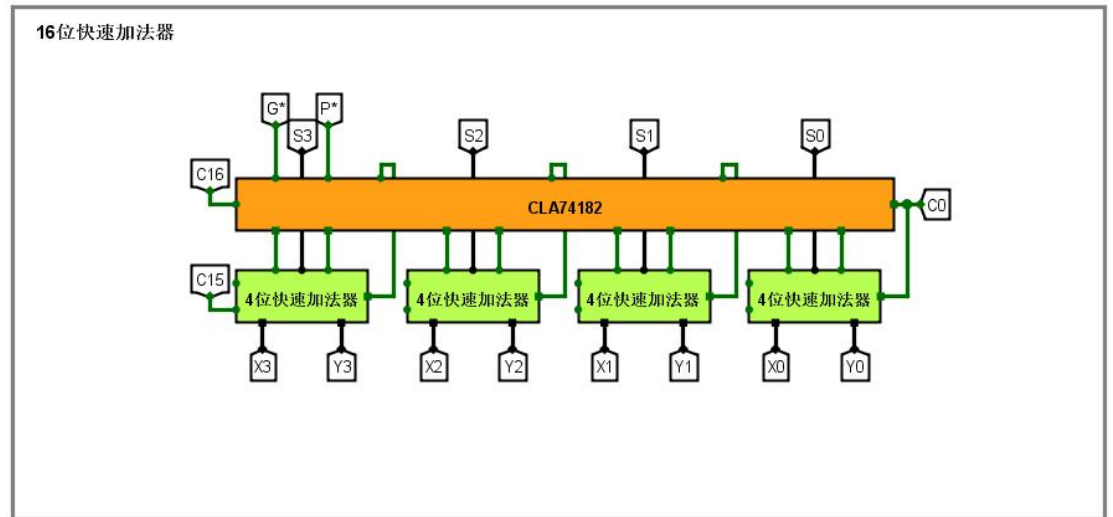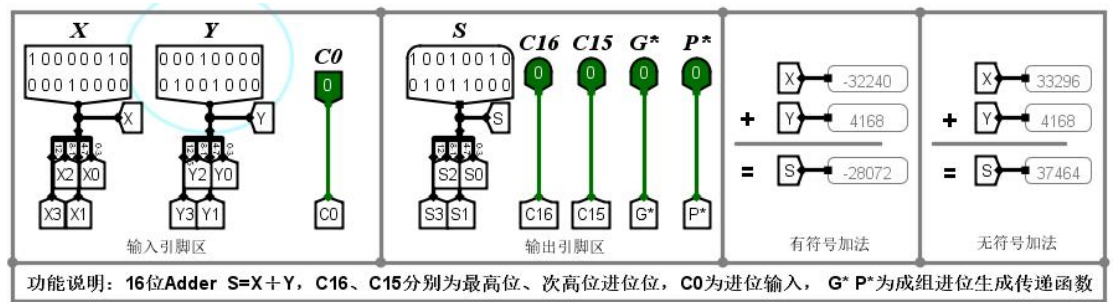


(5) 32 位快速加法器:

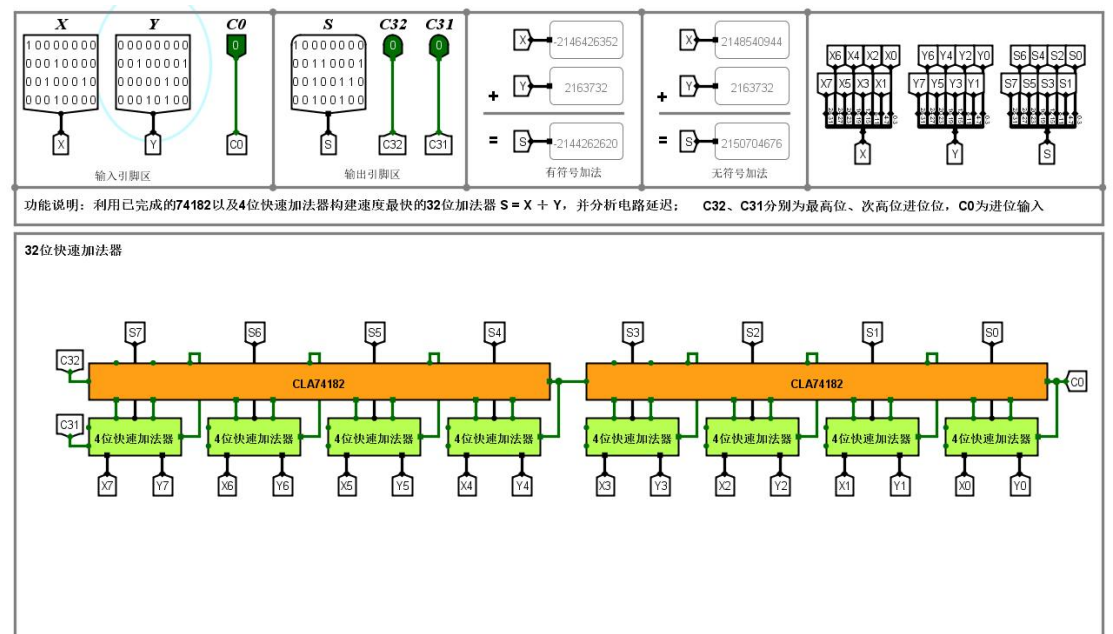


2. 阵列乘法器实验

(1) 5 位阵列乘法器:


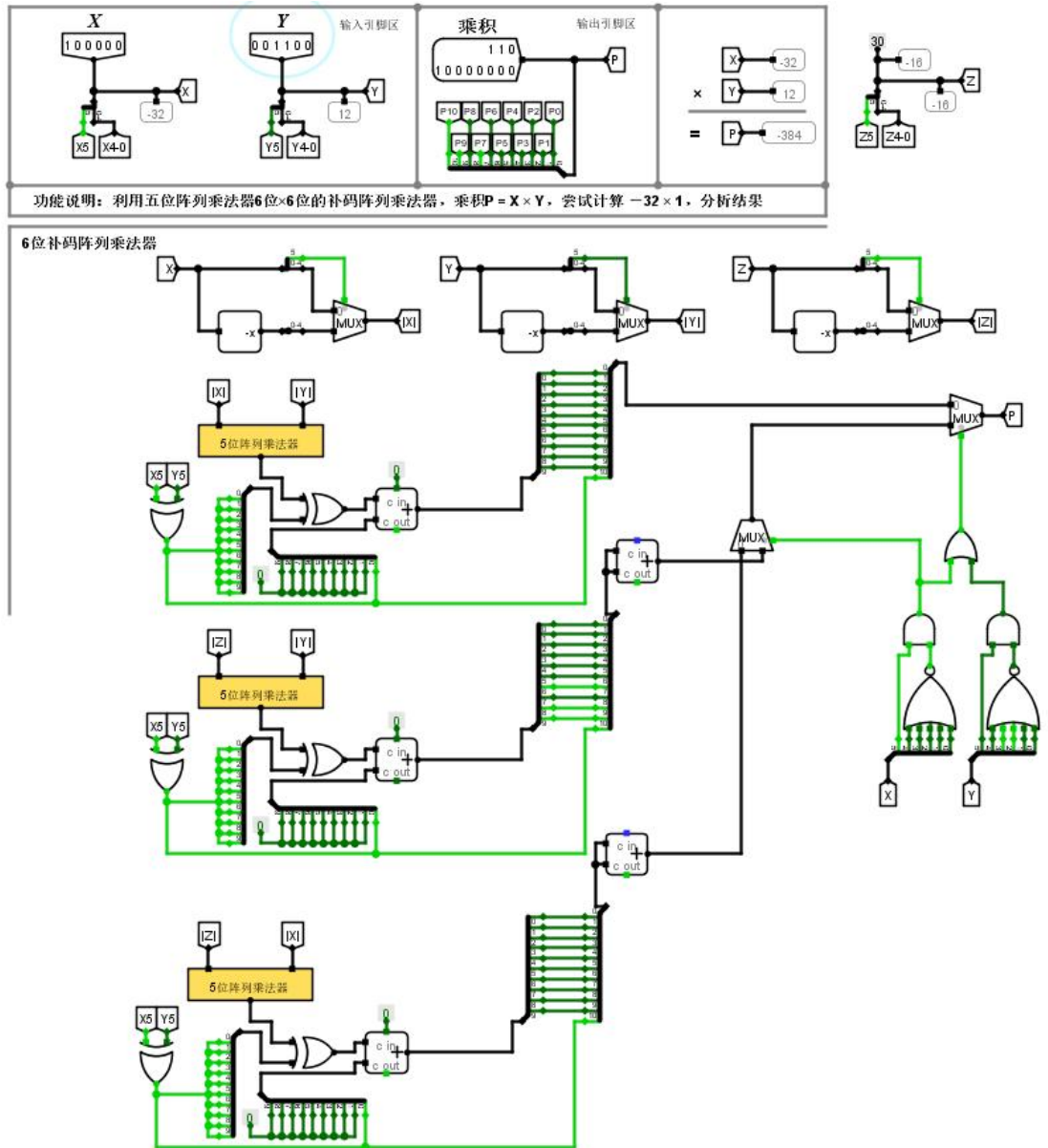


(3) 5 位无符号乘法流水线：

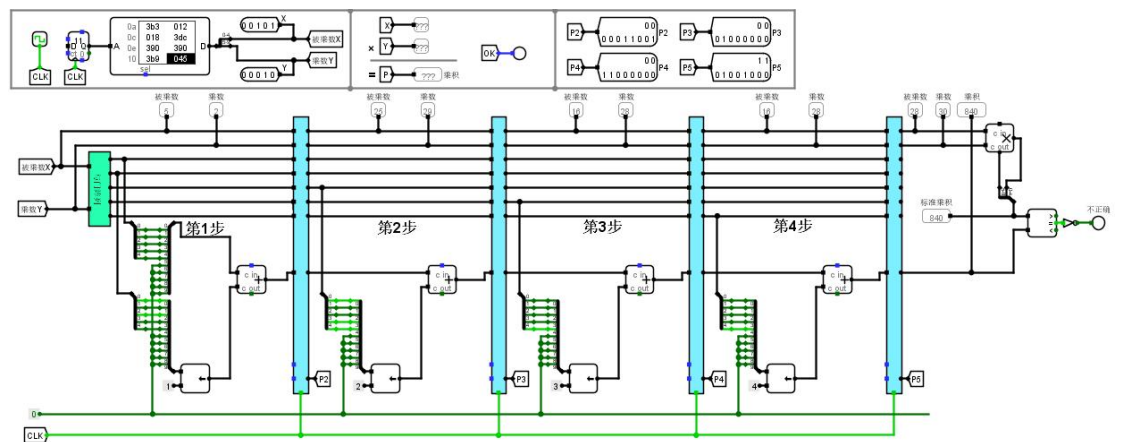

3. 一位乘法器实验

(1) 原码一位乘法器：

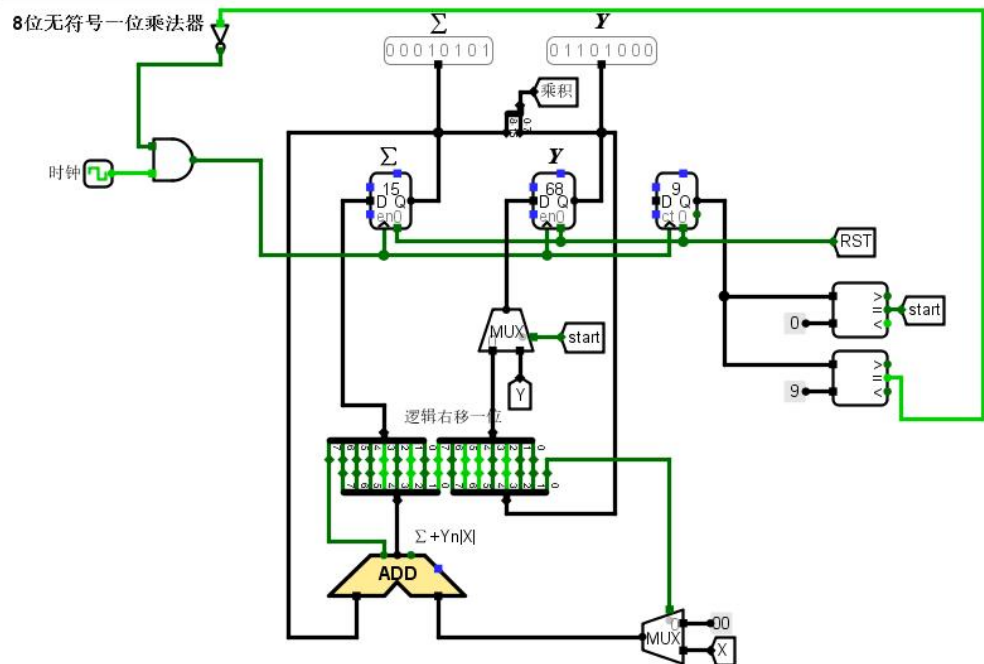 


后续所有实验中凡是涉及存储器件, 如寄存器、计数器、RAM等, 必须增加统一的复位信号RST, 方便系统复位


(2) 补码一位乘法器：



8位补码 Booth一位乘法器

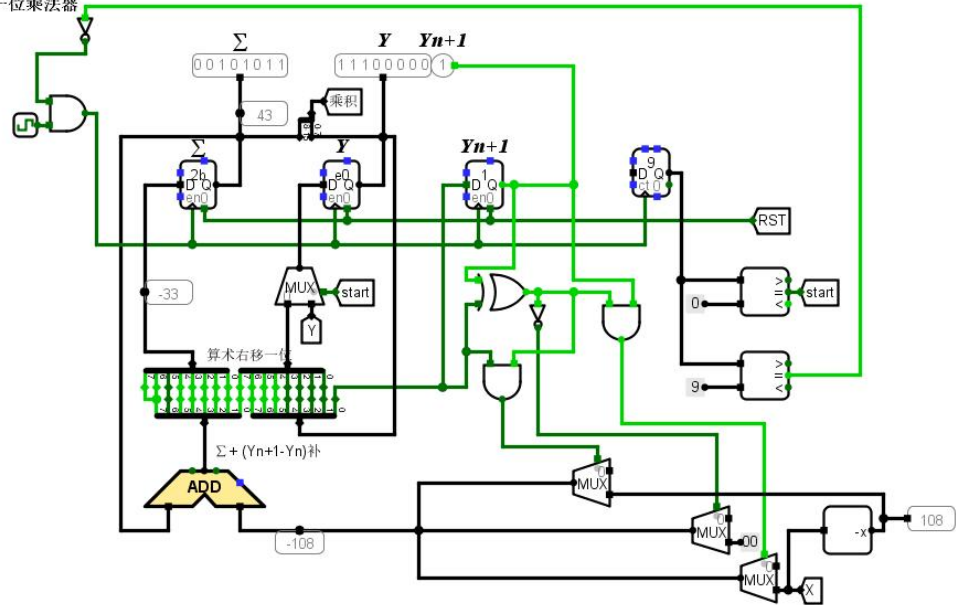

4. ALU 实验

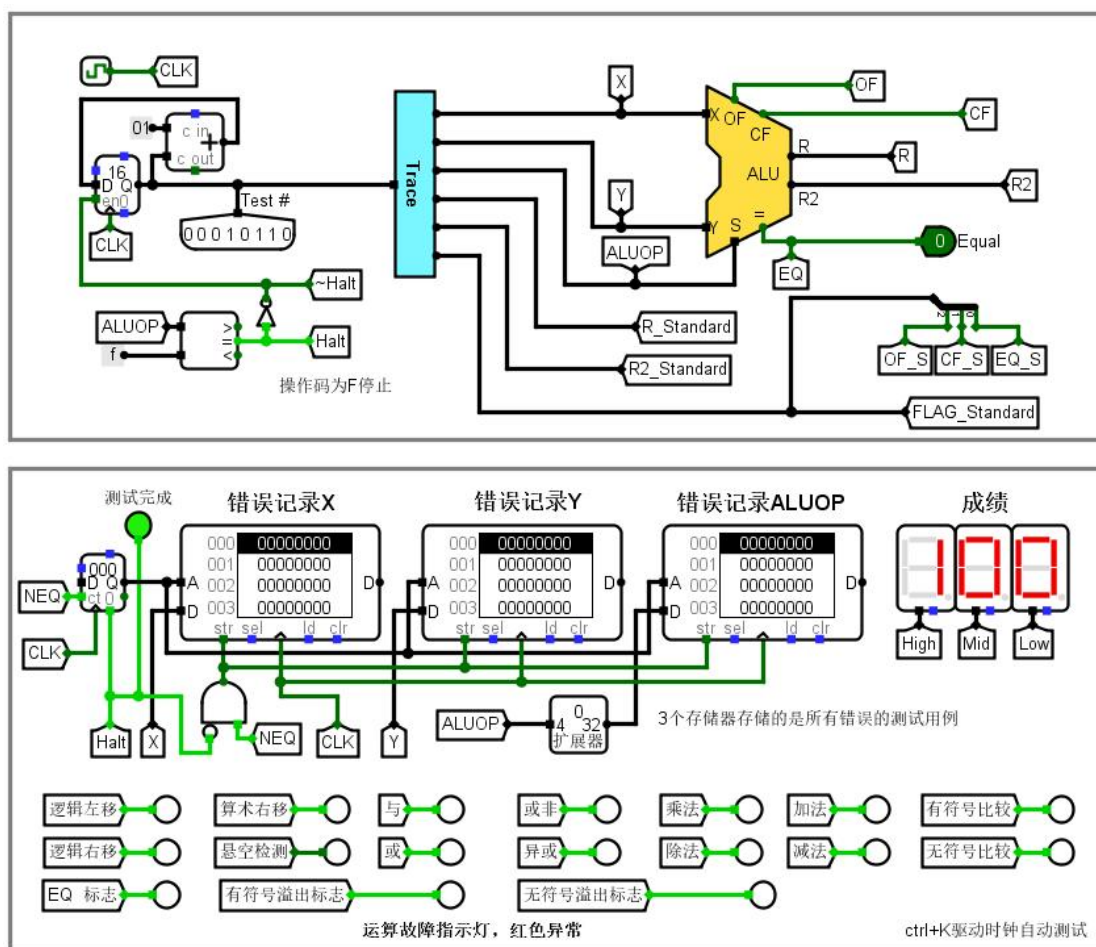

六、实验总结

这次实验所连电路数量较多，但较为简单，在连接过程中一共出现了三次错误：一次是在 32 位快速加法运算器中，低位的 16 位加法器的溢出位仅仅只传入了高位的 16 位加法器的先行进位中，未传入 4 位加法器的进位位中；第二个错误是补码一位乘法器中，累积和右移时将加法器的进位位补充至最高位，而不是将符号位补充至最高位；第三个错误是理解错误题意，在 ALU 电路中隧道“UOF”的意思是无符号的溢出位判断，而我理解成了无溢出的判断。综上，连接线路不仅是一门技术活，还是一门耐心活。必须要有足够的耐心与一定的头脑，才能成功连接线路。期待自己下一次能有更好的表现。